Legge di Ohm

La resistenza elettrica e’ il rapporto tra tensione e corrente.

Si definisce resistenza $R = V / I$.

Legge di Ohm

Esempi di circuiti in serie e in parallelo.

Le resistenze in serie si sommano.

Potenza elettrica

La potenza e’ il prodotto di tensione e corrente.

Definizione: P = V * I.